




[Dashboard](#) - [My courses](#) - [20211-01-Pola Pikir Digital-309](#) - [MATERI IV](#) - [MINGGU XV PERKULIAHAN](#)

### Question 6

Answer saved

Marked out of 1.00

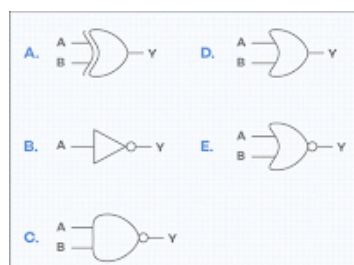Gambar di bawah ini yang merupakan lambang gerbang logika X - OR adalah . . .



Select one:

- ☐ a. D
- ☐ b. B
- ☒ c. A
- ☐ d. C
- ☐ e. E


[Clear my choice](#)

### Question 7

Answer saved

Marked out of 1.00

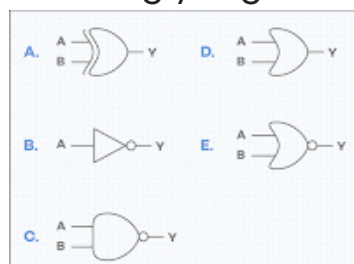Gerbang yang berfungsi sebagai inverter adalah. . .



Select one:

- ☒ a. B
- ☐ b. D
- ☐ c. A
- ☐ d. C
- ☐ e. E


[Clear my choice](#)

### Question 8

Answer saved

Marked out of 1.00



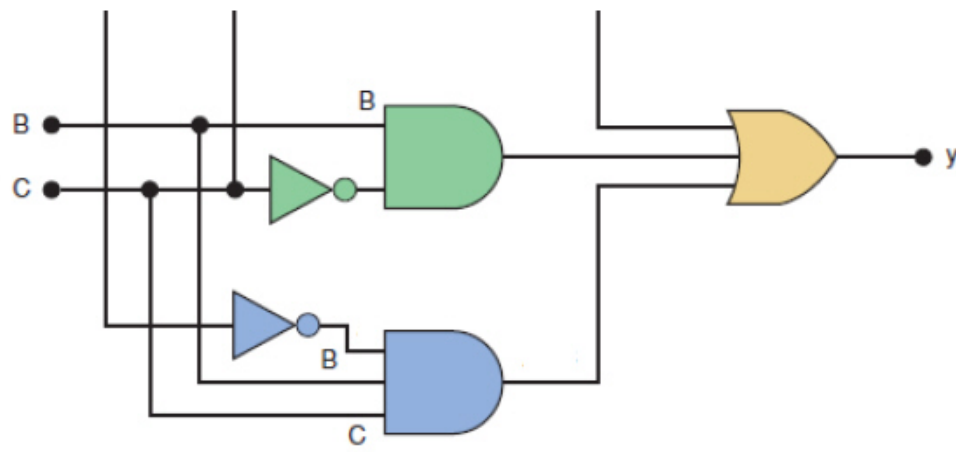

Select one:


- ☐ a.  $y = \overline{AC} + \overline{BC} + \overline{ABC}$
- ☐ b.  $y = \overline{AC} + BC + \overline{ABC}$
- ☒ c.  $y = AC + \overline{BC} + \overline{ABC}$
- ☐ d.  $y = AC + BC + \overline{ABC}$
- ☐ e.  $y = AC + \overline{BC} + ABC$

[Clear my choice](#)

#### Question 9

Answer saved

Marked out of 1.00

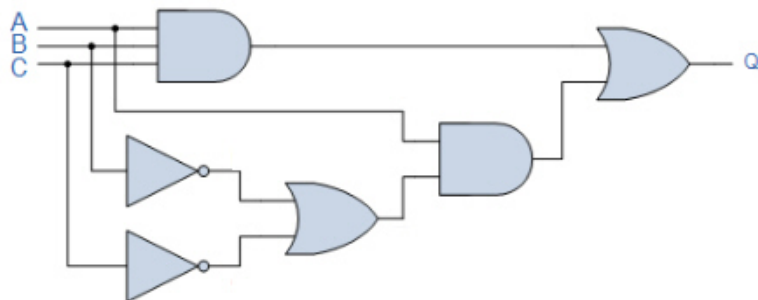

Select one:


- ☐ a.  $ABC + \overline{A}(B + C)$
- ☐ b.  $ABC + \overline{A}(BC)$
- ☐ c.  $ABC + A(\overline{B} + C)$
- ☒ d.  $ABC + A(\overline{B} + \overline{C})$
- ☐ e.  $ABC + A(B + \overline{C})$

[Clear my choice](#)

#### Question 10

Answer saved

Marked out of 1.00

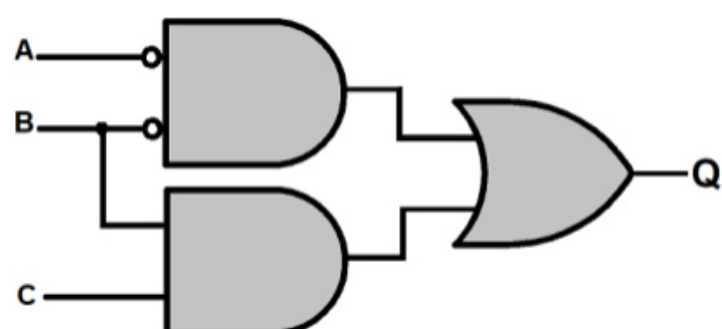



- ☒ a.  $AB + BC$
- ☐ b.  $\overline{AB} + \overline{BC}$
- ☐ c.  $AB + BC$
- ☐ d.  $\overline{AB} + \overline{BC}$
- ☐ e.  $\overline{AB} + \overline{BC}$

[Clear my choice](#)

◀ MINGGU XIV PERKULIAHAN

Jump to...